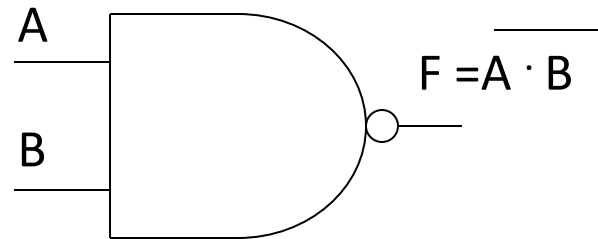


# .Universal Gate

*NAND*

A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



*NOR*

A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

